

**ТЕЛЕВИЗОР „ЧАЙКА“**

№ 049330225

**К продаже подготовлен**

**ПРОВЕРИЛ**

\_\_\_\_\_  
фамилия, подпись, дата

## ВНИМАНИЕ! (13)

В данном телевизоре «Чайка Ц-280Д», «Чайка Ц-275Д», «Чайка 51ТЦ-310Д (Ц-380Д)» в модернизированном модуле кадровой развертки МК-1-1 возможны следующие изменения:

1. Резистор R38 типа С1-4-0,125-2,7 кОм  $\pm 10\%$  заменен на С1-4-0,125-6,8 кОм  $\pm 10\%$ .

2. Конденсатор С14 типа КД-2-Н20-470 пФ  $\pm 10\%$  на К10-19-Н70-(1500—2200) пФ  $\begin{matrix} +80 \\ -20 \end{matrix} \%$  или КД-2, К10-7 В-(1500—2200) пФ  $\pm 10\%$ .

3. Резистор R53 заменен перемычкой.

# RĪGAS SPORTA UN KULTŪRPĒČU TIRDZNIECĪBAS UZNĒMUMS

[illegible]

Kontrolei Rbl.

Латвийское рекламное агентство 26/34-88  
П/о «Полигр.» Тук. тип. А<sub>7</sub> 1800 1900×100 18.05.88.



## ВНИМАНИЕ! (14)


В данном телевизоре «Чайка 51Ц-310Д (Ц-380Д)», «Чайка Ц-280Д», «Чайка Ц-275Д» возможны следующие изменения:

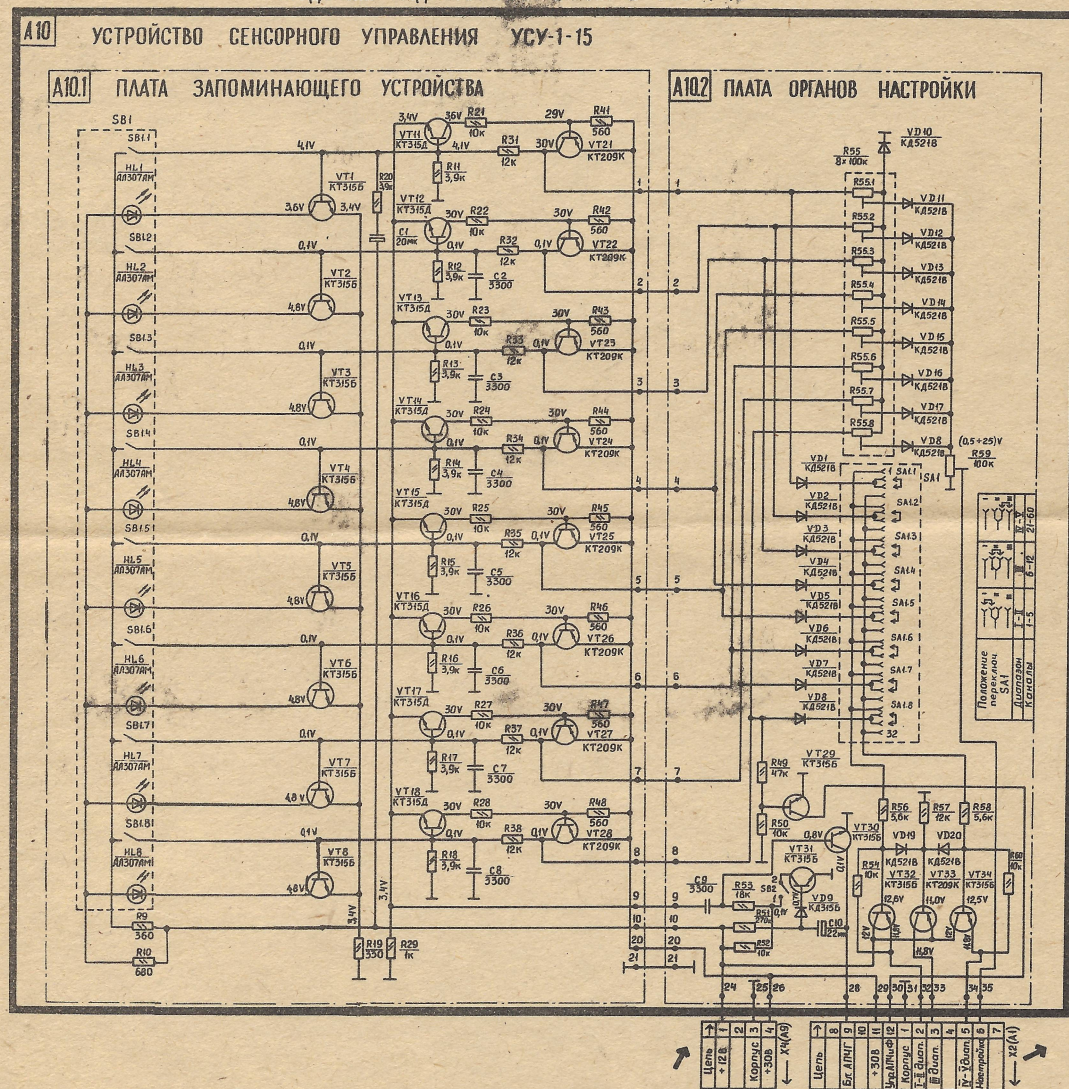1. Субмодуль радиоканала — могут быть установлены:
  - а) транзисторы типа КТ 363 АМ в поз. VT2, VT3 или типа КТ3127А в поз. VT1—VT3;
  - б) конденсаторы: в поз. C21 — типа К50-35-16 В-47 мкФ; поз. C22 — типа К50-16-16 В-50 мкФ.
2. Модуль питания — могут быть установлены:
  - а) резисторы: в поз. R9 типа МЛТ-0,5-2,7 Ом  $\pm 10\%$  в разрыв между катодом диода VD8 и общей точкой конденсатора C14 и тиристора VS1;  
в поз. R8 типа МЛТ-1-56 кОм  $\pm 10\%$  вместо конденсаторов C10, C11;  
в поз. R29 типа МЛТ-0,5-560 Ом  $\pm 10\%$  параллельно емкости C30;  
в поз. R30 типа СПЗ-386-0,125-100 Ом может отсутствовать;
  - б) конденсаторы: в поз. C17 типа К73-17-0,15 мкФ  $\pm 20\%$  заменен на К73-17-0,33 мкФ  $\pm 10\%$ ;  
в поз. C16, C19 типа К50-356-100 мкФ-350 В;
  - в) индикаторная лампочка в поз. HL1 и резистор в поз. R28 могут отсутствовать.
3. УСУ-1-15 — могут быть установлены в поз. R81 резистор типа C1-4-0,125-120 кОм (при установке в поз. C12 емкости 3,3 мкФ).
4. Регулятор цветового тона (РЦТ) — могут быть установлены резисторы: в поз. R2 типа СПЗ-4 а — 10 кОм  $\pm 20\%$ ;  
поз. R5 типа C1-4-0,125-8,2 кОм  $\pm 10\%$ .
5. Модуль строчной развертки — могут быть установлены:
  - а) резисторы: в поз. R1 типа C5-37-5 В-3,3 кОм  $\pm 10\%$ ;  
поз. R4 типа МЛТ-1,0-1,2 кОм  $\pm 10\%$ ;  
поз. R13 типа МЛТ-2,0-150 кОм  $\pm 10\%$ ;  
поз. R22 типа Р1-7-1,2 кОм  $\pm 10\%$ ;
  - б) конденсаторы: в поз. C2 типа К78-2-1000 В-6800 пФ  $\pm 10\%$ ;  
в поз. C11 типа К50-35-315 В-10 мкФ;
  - в) диод в поз. VD9 типа КД221Б.



**ВНИМАНИЕ !** (9) В данном телевизоре „Чайка Ц-280Д“, „Чайка Ц-275Д“, „Чайка Ц-380Д (51Ц-310Д)“ устройство сенсорного управления (УСУ-1-15) выполнено по нижеприведенной схеме.

При этом жгут, соединяющий УСУ-1-15 с блоком управления и модулем радиоканала впаян в УСУ-1-15





ВНИМАНИЕ ! (11) В ДАННОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ „ЧАЙКА Ц-280Д“, „ЧАЙКА Ц-275Д“, „ЧАЙКА Ц-380Д“ (51Ц-310Д)  
МОДУЛЬ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ МК-1-1 МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ПО НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ СХЕМЕ.

A6

# Модуль кадровой развертки МК-1-1

